
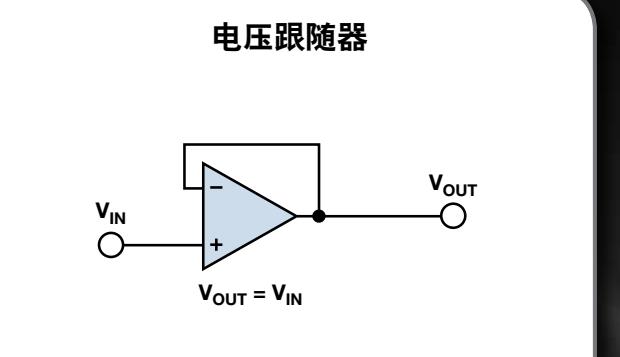



助您节省时间的放大器设计参考指南

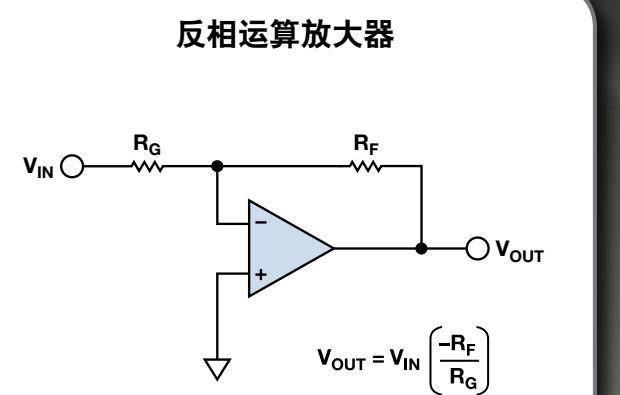


缓冲高阻抗信号源和低阻性负载




放大并反转输入

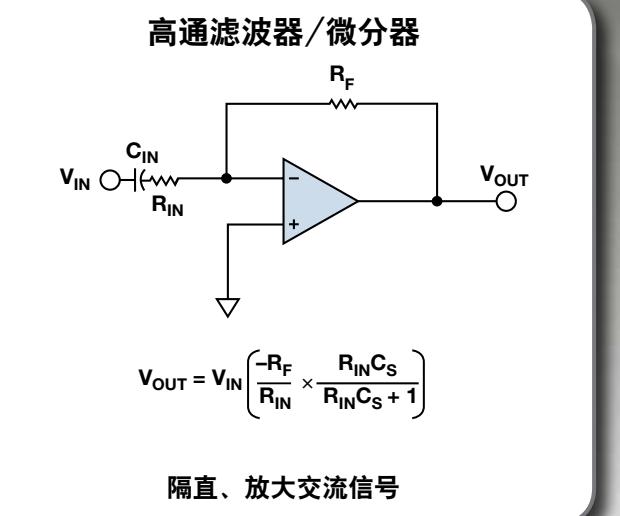


隔直、放大交流信号

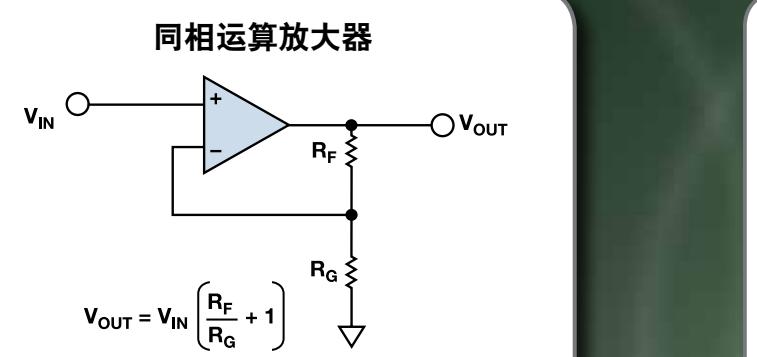


同相信号放大

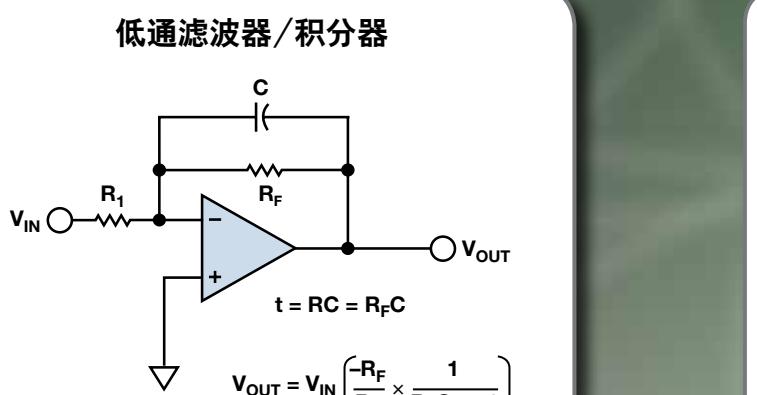


限制信号带宽

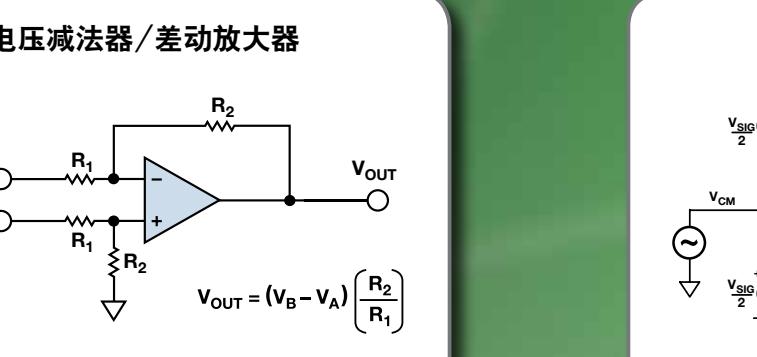


放大两个电压之差、抑制共模电压

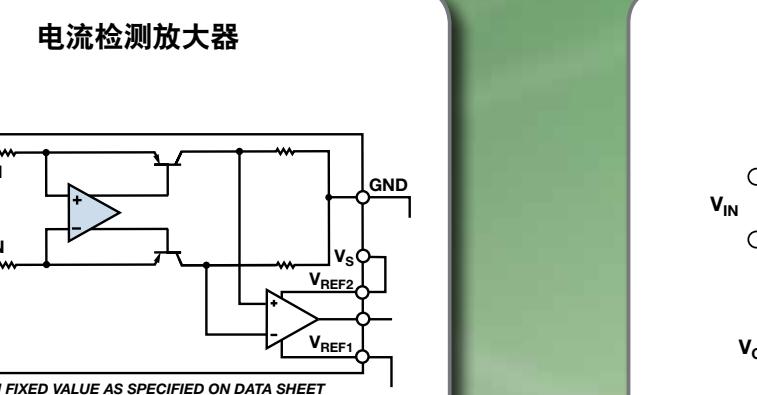


放大Rs上的电压、抑制Vs_{upply}

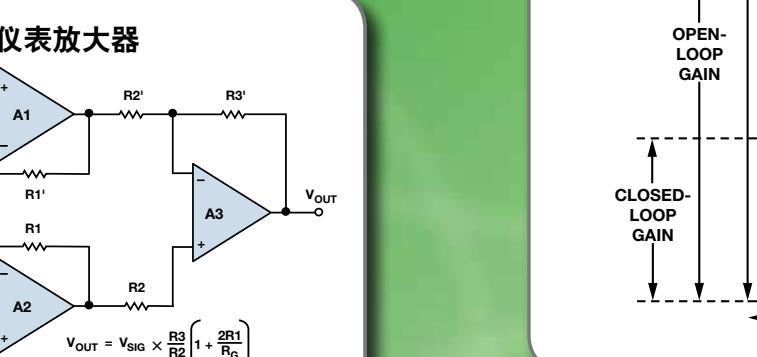

放大低电平差分信号、抑制共模信号

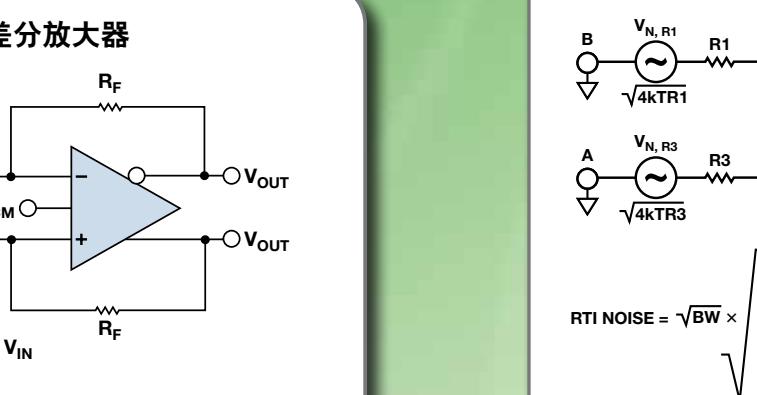

从差分或单端信号源驱动差分输入ADC

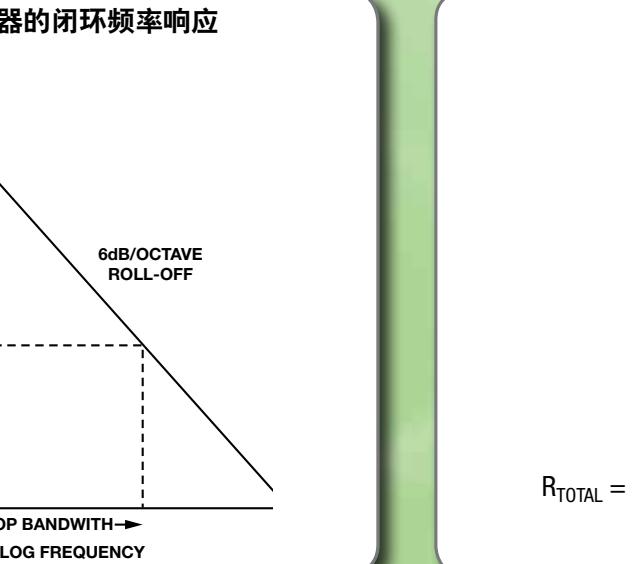

单极系统的运算放大器噪声

